


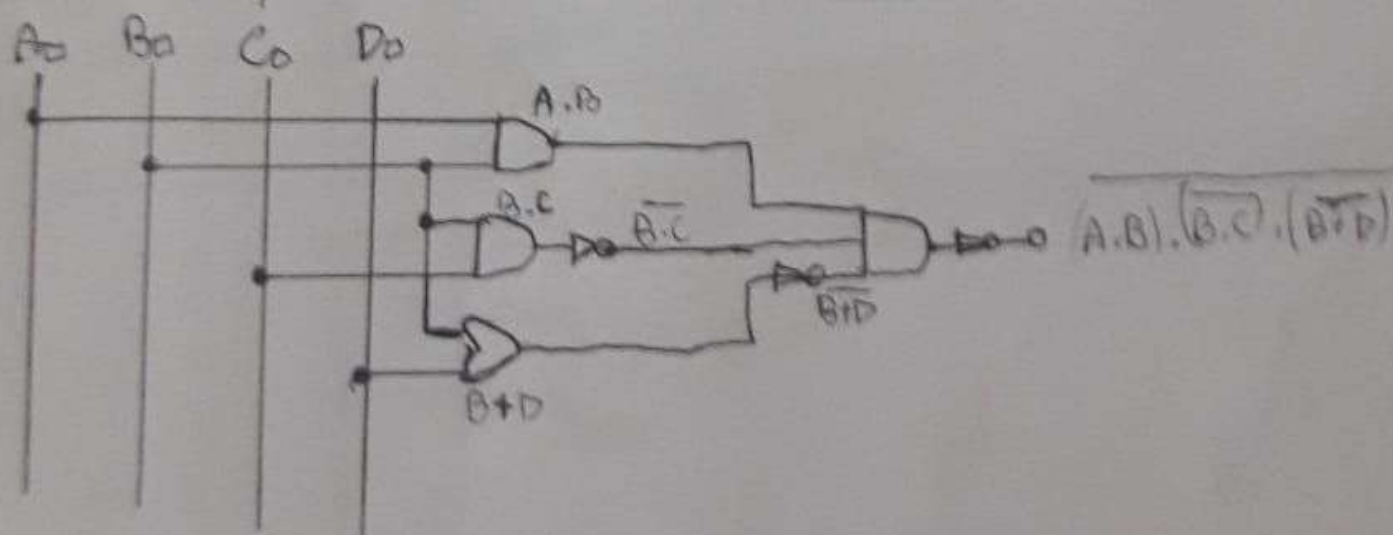
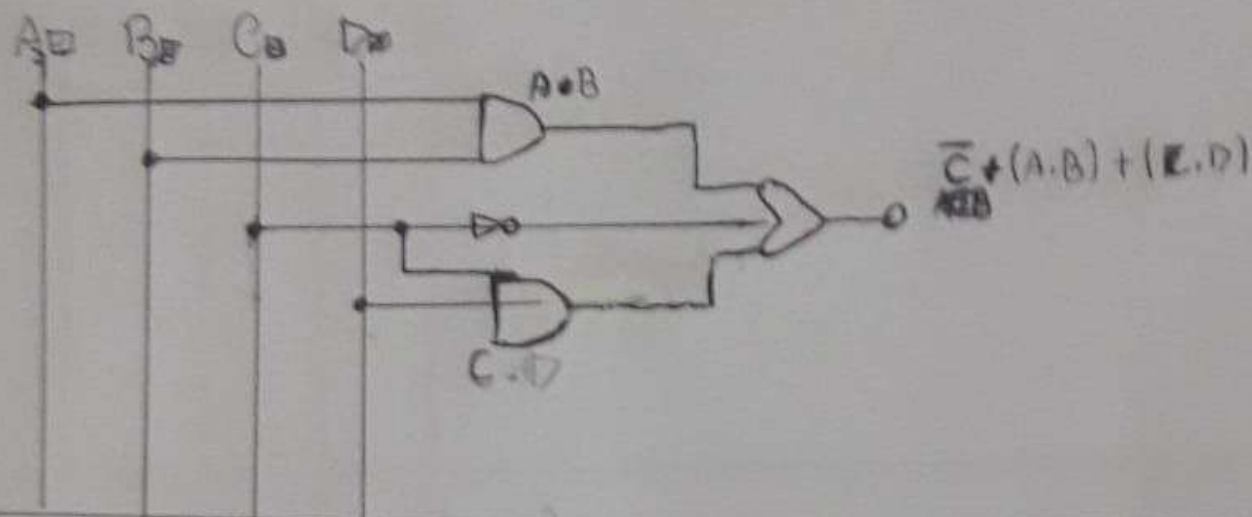
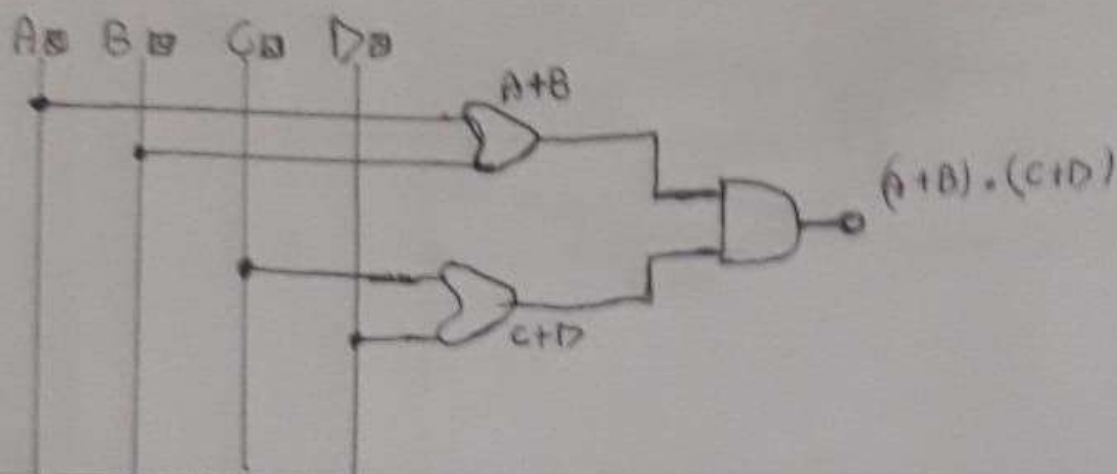
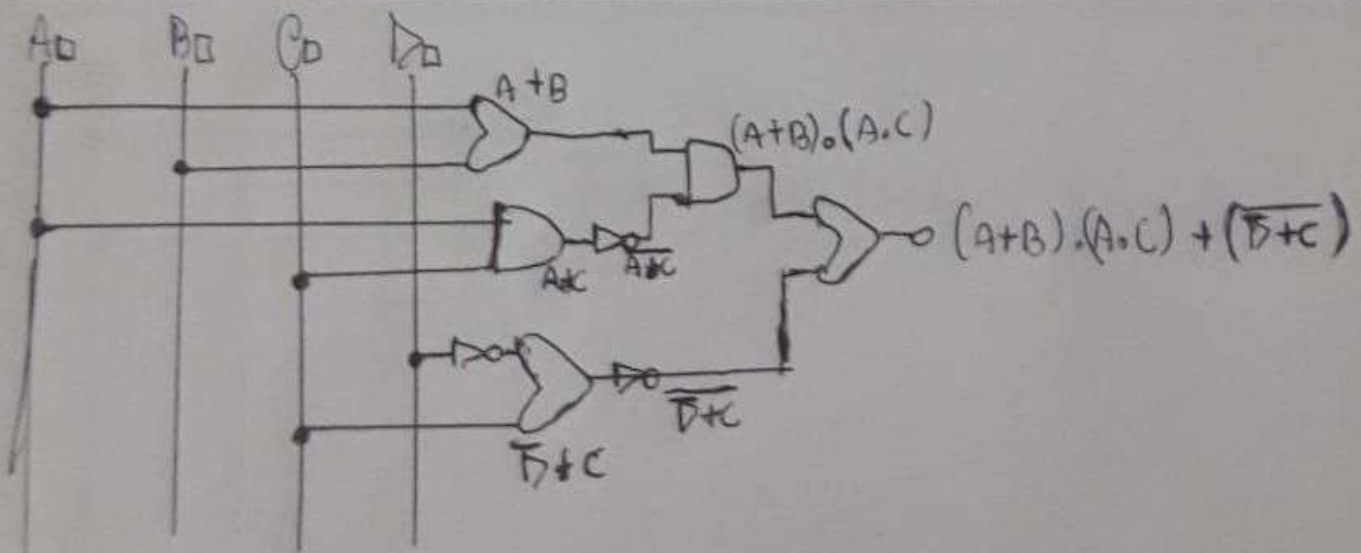
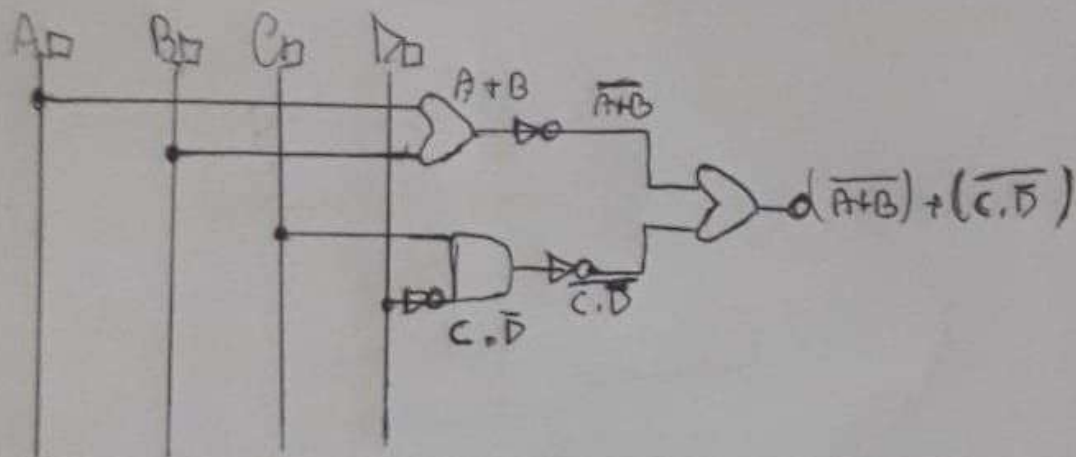
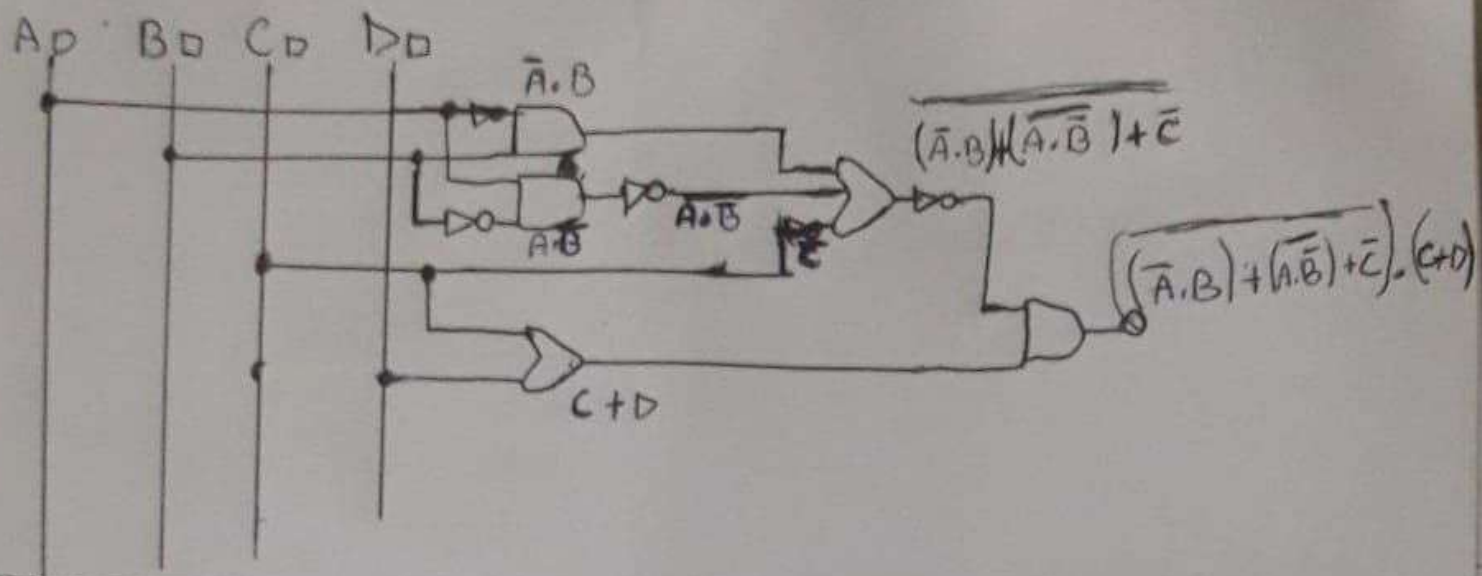


JULIO CÉSAR CARDOSO BARCIA

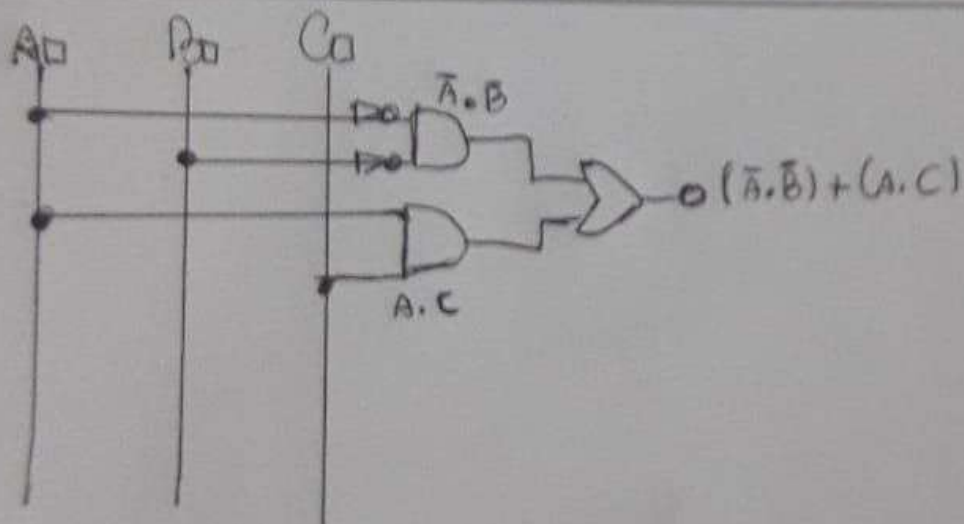


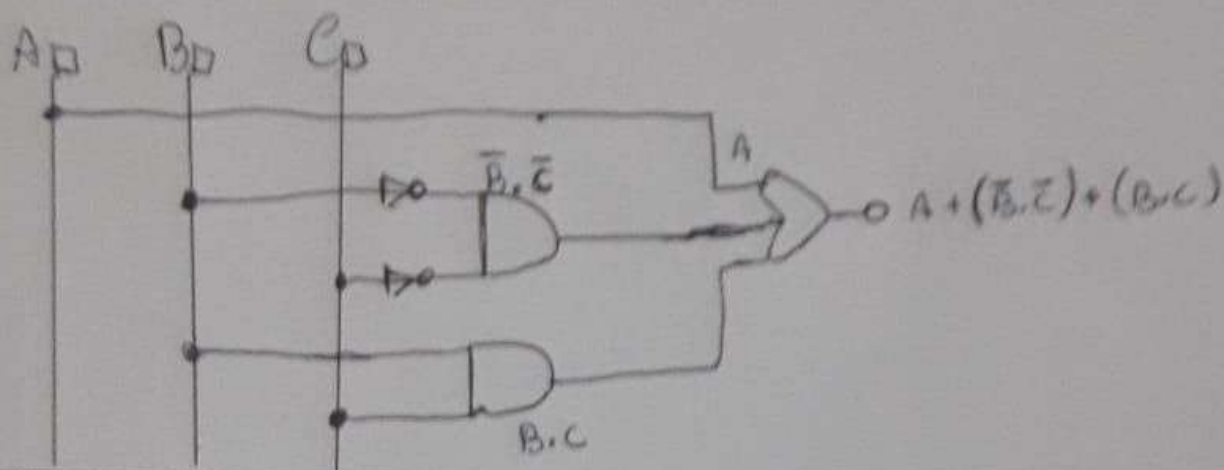

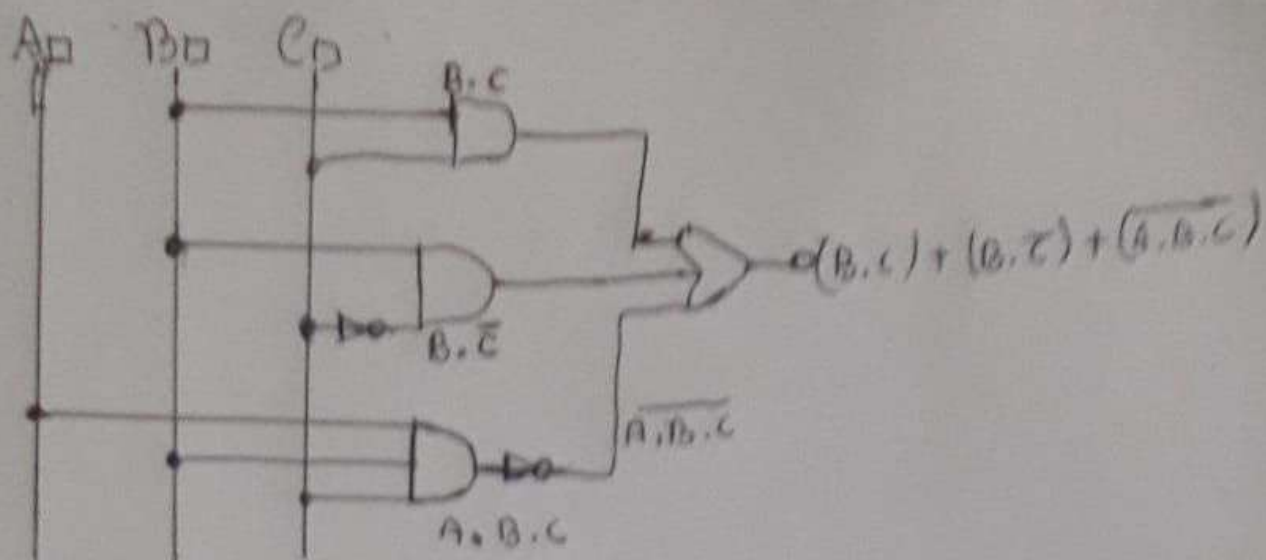


Circuitos Lógicos Obtidos de Expressões

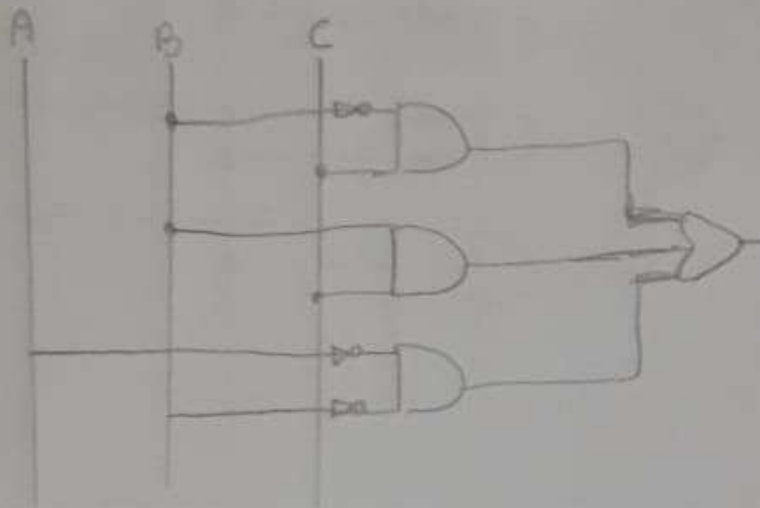
$$1 - (B \cdot C) + (B \cdot C) + (A \cdot B)$$




$$2 - (B \cdot C) + (B \cdot C)$$

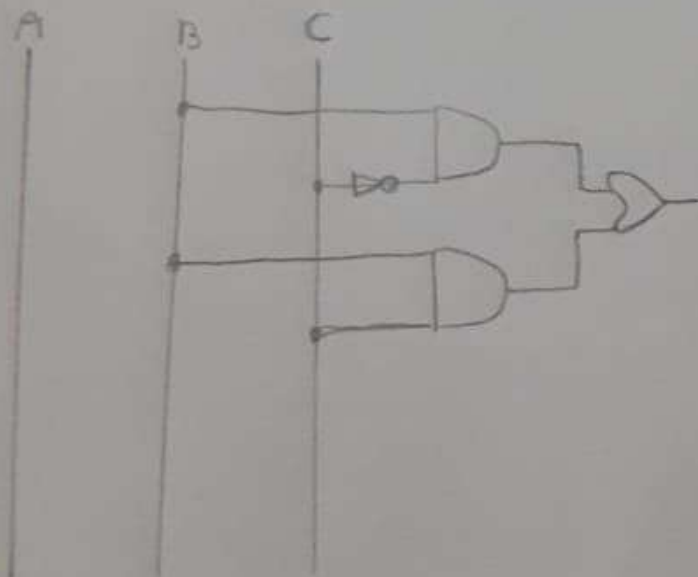


$$3- A + B + C$$

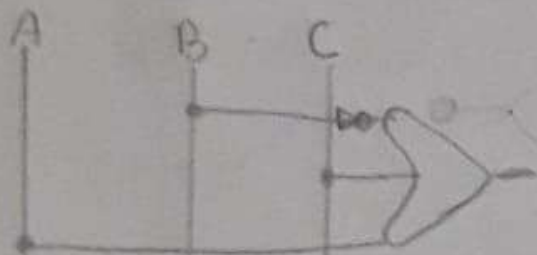

$$4- (A.B) + (A.C)$$

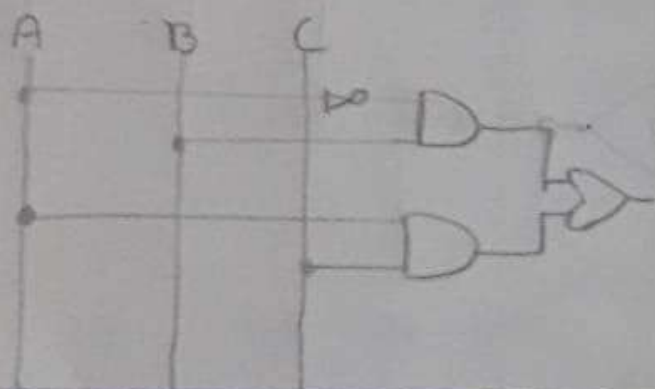

$$5- (B.C) + (B.C) + 1(A.B.C)$$

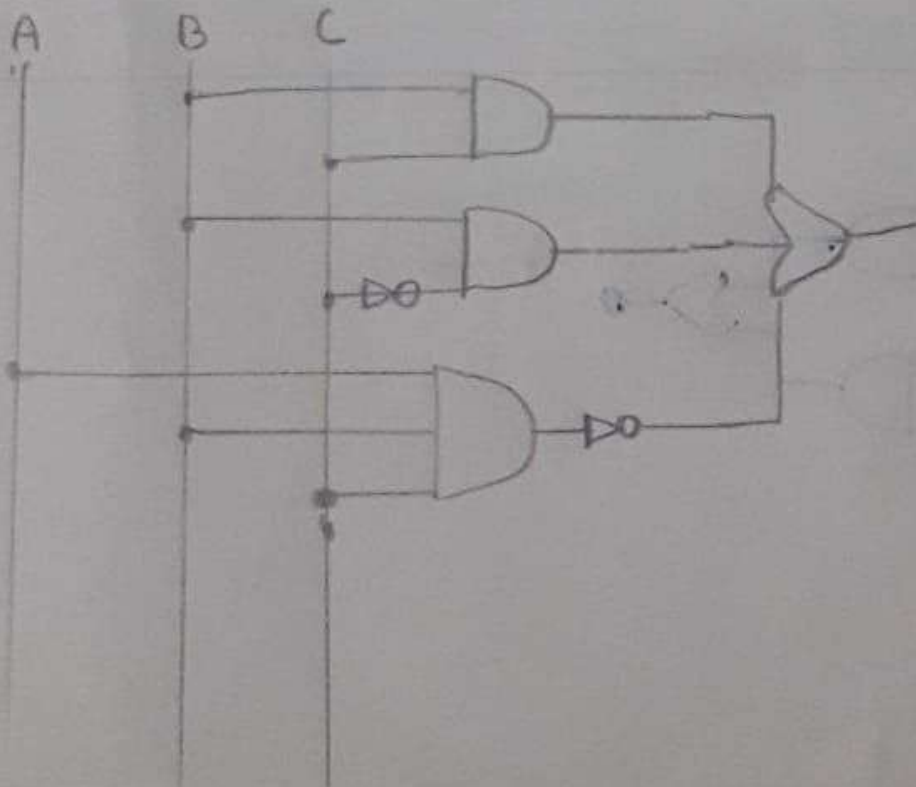

6- $(\overline{B} \cdot C) + (\overline{A} \cdot \overline{B}) + (A \cdot B \cdot C)$

